

Digitale voorstelling van informatie

Samenvatting

Gilles Callebaut

Over Bits en Bytes

Binaire woorden - bytes

binair woord te voorgesteld als $b_{n-1} b_{n-2} \dots b_1 b_0$

voorstellen M symbolen $\rightarrow n$ bits nodig

$$2^{n-1} < M \leq 2^n$$

$$2^{10} = 1024 \text{ of 1kbit}$$

$$2^{20} = 1\,048\,576 \text{ of 1Mbit}$$

Voorstelling van getallen

Zuivere binaire voorstelling

Binaire codering

binair getal

$b_n \dots b_0, b_{-1} \dots b_{-m}$

decimale waarde

$$b_n \times 2^n + \dots + b_0 \times 2^0 + b_{-1} \times 2^{-1} + \dots + b_{-m} \times 2^{-m}$$

↑
Most Significant Bit

↓
Least Significant Bit

Opmerking

verplaatsing

binair komma

←^L delen door 2

→^R vermenigvuldigen met 2

schuifbewerking

←^L vermenigvuldiging met 2
0 rechts toevoegen

probleem als MSB = 1

↳ overstappen op meer bits
andus overflow

→^R delen door 2

rechtse bit verloren

0 links toevoegen
↳ rest niet behouden

Binair → Decimaal

1	1	0	1	0	1	1
1 · 2	3 · 2	6 · 2	26	52	104	
+	+	+		+	+	
1	0	1		1	1	
<hr/>						
3	6	13	26	53	107	

0	0	0	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
+	+	+	
0	0	0	
<hr/>			
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	

Decimaal → Binair

0	1	3	7	14
			$\cdot \frac{1}{2}$	
<hr/>				
1	1	1	0	

rest

abs > 1 → -1 → 1 binair

0,2	0,4	0,8	0,6	0,2
$\times 2$	$\times 2$	$\times 2$	$\times 2$	$\times 2$

0	0	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Octale en hexadecimale voorstelling

Octale code: 3 bits samen nemen \rightarrow van 0 \rightarrow 7

hexadecimale code: 4 bits samen nemen \rightarrow van 0 \rightarrow 9, A \rightarrow F

vb.

octaal	4	7	2	3
binair	1 0 0 1	1 1 1 0	1 0 0	1 1
hexa- dec.	9	D		3

Voorstelling v. negatieve getallen

Sign-plus-value voorstelling

MSB: tekenbit $\begin{cases} \rightarrow 0 + \\ \rightarrow 1 - \end{cases}$

nadeel: getal 0 $\begin{cases} \rightarrow +0 \\ \rightarrow -0 \end{cases}$ en kan zijn.

Two's Complement voorstelling

voordeel: eenvoudig v. gebruik bij rekenkundige bewerkingen

byte: pos. getallen: $0 \rightarrow 127$ met $b_7 = 0$

neg. getallen: $-128 \rightarrow -1$ met $b_7 = 1$

vb. $+17_{10}$ $0001\ 0001$ $\begin{matrix} \text{one's} \\ \text{compl.} \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 1110 & 1110 \\ + & 0000 & 0001 \\ \hline 1110 & 1111 \end{matrix} \left. \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} \text{two's} \\ \text{compl.}$

-17_{10} $1110\ 1111$ \leftarrow

Floating-point voorstelling

Principe

$$x = \underset{\substack{\text{mantisse} \\ M}}{M} \times 2^{\underset{\substack{\text{exponent} \\ E}}{E}}$$

genormaliseerde voorstellingswijze: E gekozen zodat de M vd vorm $0,1\dots$ is.

IEEE Standard

→ E: 1 → 254 : 8 bits
 M: 23 bits
 S: 1 bit

} 32 bits = 4 bytes

voorstelling: $(-1)^S \cdot 2^{(E-127)} \cdot (1, M)$

↑
hidden bit

vb. $(-144,5)_d \rightarrow 144 \rightarrow \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 128 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$

$0,5 \rightarrow 0,5 \cdot 1$

$0,1$

$(144,5)_d \rightarrow (1001\ 0000,1)_b = (1,0010\ 0001 \cdot 2^7)_b$

$7 = E - 127$

→ $E = (134)_d \rightarrow E = (1000\ 0110)_b$

1 100 0011 0001 0000 1000 0000 0000 0000

↑ Sign bit E M opvullen

↓
32 bits (totaal)

Enkele Precisie (32 bits)

Exponent E	Mantisse M	waarde
255	$\neq 0$	gn betekenis
255	0	$(-1)^S \cdot \infty$
$0 < E < 255$	M	$(-1)^S \cdot 2^{E-127} \cdot (1, M)$
0	$\neq 0$	$(-1)^S \cdot 2^{E-126} \cdot (0, M)$
0	0	$(-1)^S \cdot 0$

} genormaliseerd
 } gedenummeriseerd

Genormaliseerd

Grootste getal:

$$\begin{aligned}
 &M = 1,1 \dots 1 \quad \times \quad E = 254 \\
 &+ \quad 2^{-23} = 0,0 \dots 01 \\
 &\hline
 &2 = 10,0 \dots 00 \\
 &\rightarrow (\pm) (2 - 2^{-23}) \cdot 2^{127}
 \end{aligned}$$

Kleinste getal:

$$\begin{aligned}
 &M = 1,0 \dots 0 \quad \times \quad E = 1 \\
 &\rightarrow (\pm) 2^{-126}
 \end{aligned}$$


Gedenummeriseerd

Grootste getal:

$$\begin{aligned}
 &M = 0,1 \dots 1 \quad (\times E = 0) \\
 &\quad \quad \quad \text{altijd} \\
 &+ \quad 2^{-23} = 0,0 \dots 01 \\
 &\hline
 &1 = 1,0 \dots 00 \\
 &\rightarrow (\pm) (1 - 2^{-23}) (2^{-126})
 \end{aligned}$$


Kleinste getal:
 
$$\begin{aligned}
 &M = 0,0 \dots 01 \quad (\times E = 0) \\
 &\rightarrow (\pm) (2^{-23}) (2^{-126})
 \end{aligned}$$



Andere codering

Karaktercodes

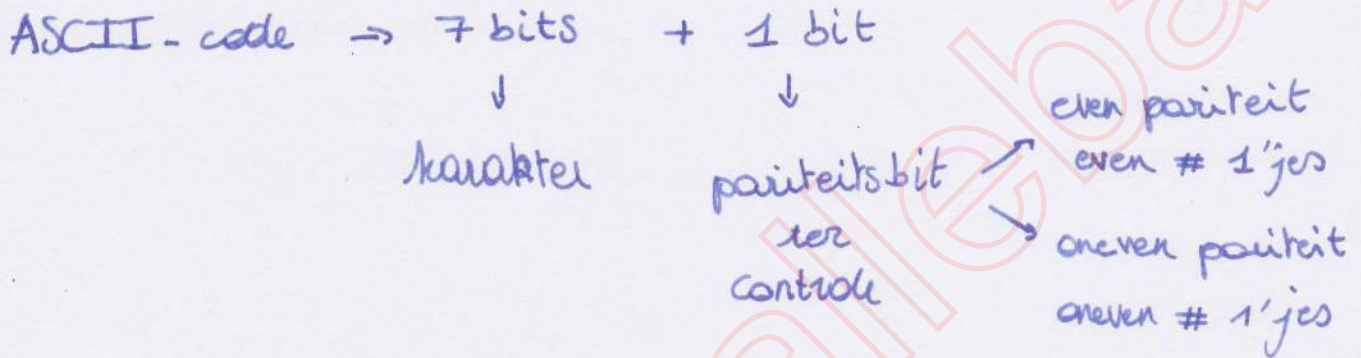

Instructiecodes

processors \rightarrow 8 bit werken
= 256 \neq instructies

Opmerking

verschillende interpretaties aan binaire code.

Opslag Data



Aritmetische en
logische functies

Samenvatting

Gilles Callebaut

Rekenkundige bewerkingen

Optelling van binaire getallen

carry bit →

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \text{vb.} \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

De aftrekking

borrow bit

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \\ 1 \ \times \ \times \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \text{vb.} \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Bewerkingen in two's complement voorstelling

1. pos. getallen → binair equivalent met MSB = 0
2. neg. getallen → two's complement met MSB = 1

⇒ aftrekken = optelling $A + (-B)$

← uitkomst
pos. ← binair equi.
neg. → 2's compl.

probleem: overflow → buiten -128 tot +127

vb.

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 0 \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \quad -85 \\ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \quad -40 \\ \hline \neq 0 \ 1 \ 1 \ 1 \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \quad +121! \end{array}$$

De vermenigvuldiging

$$\begin{array}{r} 0100 \\ x 0011 \\ \hline 0100 \\ 0100 \\ \hline 1100 \end{array}$$

De deling

$$\begin{array}{r} 11001001 \\ - 1001 \\ \hline 111 \\ - 0000 \\ \hline 1110 \\ - 1001 \\ \hline 10101 \\ - 1001 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ \hline 10110 \end{array}$$

Eenvoudige logische functies

De fundamentele logische functies

NOT



OR



← inclusieve or
want $A = B = 1 \Rightarrow X = 1$

AND



Eigenschappen

$$A \times B = B \times A$$

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$$

$$A \times (B + C) = (A \times B) + (A \times C)$$

$$A + B = B + A$$

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \times 0 = 0 \quad A + 0 = A$$

$$A \times 1 = A \quad A + 1 = 1$$

$$A \times A = A \quad A + A = A$$


$$A \times \bar{A} = 0 \quad A + \bar{A} = 1$$

$$\overline{A \times B} = \bar{A} + \bar{B}$$
$$\overline{A + B} = \bar{A} \times \bar{B}$$

} De Morgan

Afgeleide logische functies

NAND

 

NOR



XOR



$X = 1$ als # enen ingangen oneven is.

Eigenschappen van XOR:

$$A \oplus B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B = (A+B)(\bar{A}+\bar{B})$$



$$A \oplus 0 = A$$

$$A \oplus 1 = \bar{A}$$

als $A \oplus B = 1$ dan $\left. \begin{array}{l} A \oplus 1 = B \\ B \oplus 1 = A \end{array} \right\} A \text{ \& } B \text{ zijn elkaars complement}$


Bouwstenen voor combinatoire circuits

Tri-State Poorten

  

A	\overline{CE}	X
0	0	1 (\overline{A})
1	0	0 (A)
x	1	hoge imped. Zweven

bus

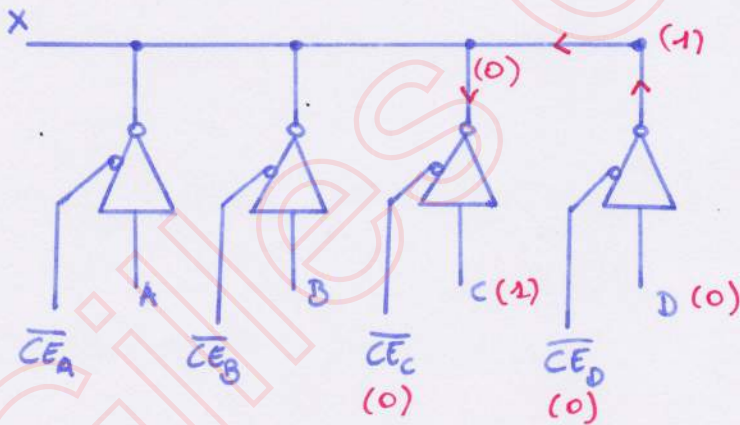


maar 1 actief !
 ↓
 anders lijn onzeker
 kortsluiting mogelijk

Bouwstenen voor sequentiële schakelingen

↑ uitvoerig besproken
volgend hoofdstuk

De SR-latch

 

$$\bar{S}=0 \ \& \ \bar{R}=1 \rightarrow Q=1 \ \& \ \bar{Q}=0$$

als $\bar{S}=1^*$ → toestand onthouden

$$\bar{S}=1 \ \& \ \bar{R}=0 \rightarrow Q=0 \ \& \ \bar{Q}=1$$

als $\bar{R}=1^*$ → toestand onthouden

$$\bar{S}=0 \ \& \ \bar{R}=0 \rightarrow Q=1 \ \& \ \bar{Q}=1$$

als $\bar{S}=1 \ \& \ \bar{R}=1$ → race-condition

De flip-flop

transitietabel /
statentabel


Q_n Q_{n+1}

master-slave flip-flops

↓
ingangsklemmen
→ nieuwe toestand

→ oude toestand nog
even vasthouden

Trigging van Flip-Flops

 

trigging vanaf stijgende flank (0 → 1)
terwijl kloksignaal '1' is
stopt dalende flank (1 → 0)



omgekeerde van hier boven

flank-getriggerde flip-flops



trigging bij stijgende flank (0 → 1)
zeer snelle toestandsverandering



omgekeerde van hier boven.

Implementaties van logische functies

Standaard vormen

standaardproduct (minterm)

and-functie

waarheidstabel $\rightarrow 1$
 \uparrow enkel één

$$F = \prod (...)$$

standaardsom (maxterm)

or-functie

waarheidstabel $\rightarrow 0$
 \uparrow enkel één

$$F = \sum (...)$$

Voorbeeld:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1

...

Sum-Of-Products

SOP

via de Morgan

Products-of-sums

POS

P ₁	P ₂	...
0	0	
1	0	
0	0	
0	1	

\uparrow \uparrow
 $\bar{A}\bar{B}C$ $\bar{A}BC$

$$P_1 + P_2 + \dots$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + \dots$$

$$F = \sum (1, 3, \dots)$$

S ₁	S ₂	...
0	1	
1	1	
1	0	
1	1	

\uparrow \uparrow
 $A+B+C$ $A+\bar{B}+C$

$$S_1 \times S_2 \times \dots$$

$$F = (A+B+C) \times (A+\bar{B}+C) \times \dots$$

$$F = \prod (0, 2, \dots)$$

Combinatoire

logische fonctions

Gilles Callebaut

Betekenis van "dont care" - functiewaarden

Ontstaan:

- functiewaarden zijn enkel belangrijk bij de betreffende combinatie van onafh. veranderlijken.
- betreffelijke combinatie v onafh. verand. kan niet voorkomen.

↷ BCD-getallen $\begin{matrix} 1010 \\ 1111 \end{matrix}$ } zijn betekenis

want maar waartallen 1 t.e.m. 9

Gebruik van de Karnaughkaart

Vaorstelling van functies

ab \ c	00	01	11	10
0				
1				

nodig voor het opl. van de

Karnaughkaarten

slechts één veranderlijke veranderen → en ↓

Vereenvoudiging v. functies m.b.v. Karnaughkaarten

- identificeer alle vakjes → 1 die \bar{n} kunnen gecombineerd w
- identificeer alle vakjes → 1 die op één enkele wijze kunnen gecombineerd w. ...
 - met 2 buren
 - met 4 buren
 - met 8 buren
- gebruik "dont care"-waarden in uw voordeel

⇒ SOP-vorm opschrijven (kijken naar 1'en)

POS-vorm opschrijven (kijken naar 0'en)

↑ let op AB 00 niet $\bar{A} + \bar{B}$ zoals bij SOP
↳ $(A+B)$

Methode van Quine - McCluskey

- Opsporen priemimplicanten.
- Bepalen essentiële priemimplicanten

Voorbeeld: $f = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14)$

zie dropbox

Implementatie van logische functies

XOR-poorten

bijna dambord patroon \rightarrow som XOR + ^{andere} logische functie

te veel enen:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	1	1	0	1
10	1	1	1	0

XOR \rightarrow

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	X	0	X
01	X	0	X	0
11	1	X	0	X
10	X	1	X	0

$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D + \bar{A} \cdot C$$

te veel nullen:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	1
11	1	0	0	0
10	1	1	0	0

XOR X \rightarrow

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	X	X	0	1
11	1	0	X	X
10	1	1	X	X


$$F = (A \oplus C) \times (C \bar{D} + B \oplus D)$$

Bouwstenen voor

Sequentiële netwerken

Gilles Callebaut

Flip-Flops

 


synchrone ingangen → hoe flip-flop reageren op ck

clockingang → flip-flop bevel aan te passen aan de synchrone ingangen

asynchrone ingangen → flip-flop in toestand dwingen onafh. vd ck

De basis-latch schakeling

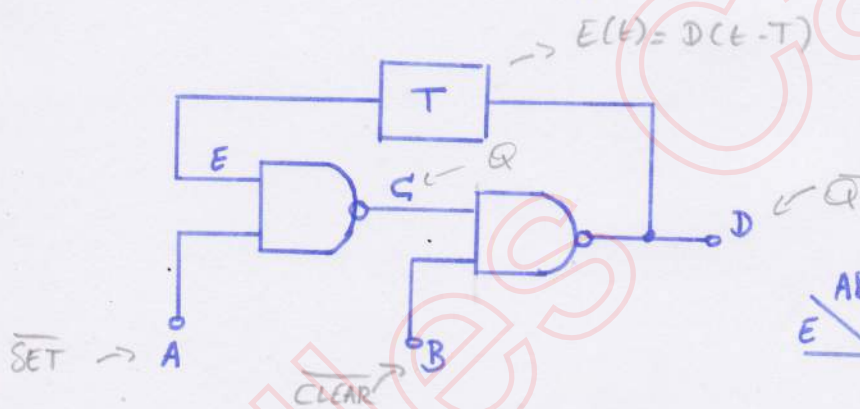

$$D = \overline{B} \cdot \overline{C} = \overline{B} + \overline{C} = \overline{B} + EA$$

E \ AB	00	01	11	10
0	1*	0	0	1*
1	1	0*	1	1

* instabiele toestand
vermits $E \neq D$

- Stel $A \& B = 1$ en $D = 0 \rightarrow D = 1$ maken


$B = 0$ zodat $E = 1 \rightarrow E = D$

$B = 1$ zodat $D = 1$ bij $AB = 11$

Stel $A \& B = 0 \rightarrow A \& B = 1$ hangt het eindresultaat af van wie eerst '1' is

SET	CLEAR	Q	\overline{Q}	
0	0	1	1	niet toegelaten ingangcombinatie
0	1	1	0	latch \overline{w} ge-set
1	0	0	1	latch \overline{w} ge-cleared
1	1	NC	NC	geheugentoestand (No change)
1	1	NC	NC	

De flip-flop met klokingang

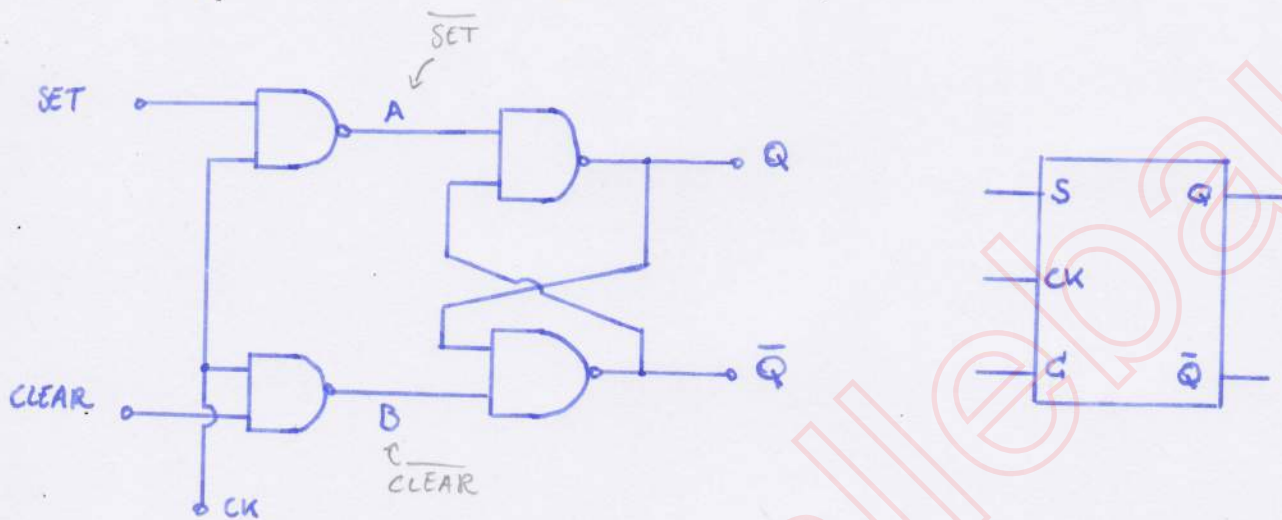


bij CK = '1'

SET	CLEAR	Q_{n+1}	
0	0	Q_n	NI
0	1	0	ge-cleared
1	0	1	ge-set
1	1	?	niet toegelaten

De Meester-slaaf flip-flop (MS-flipflop)

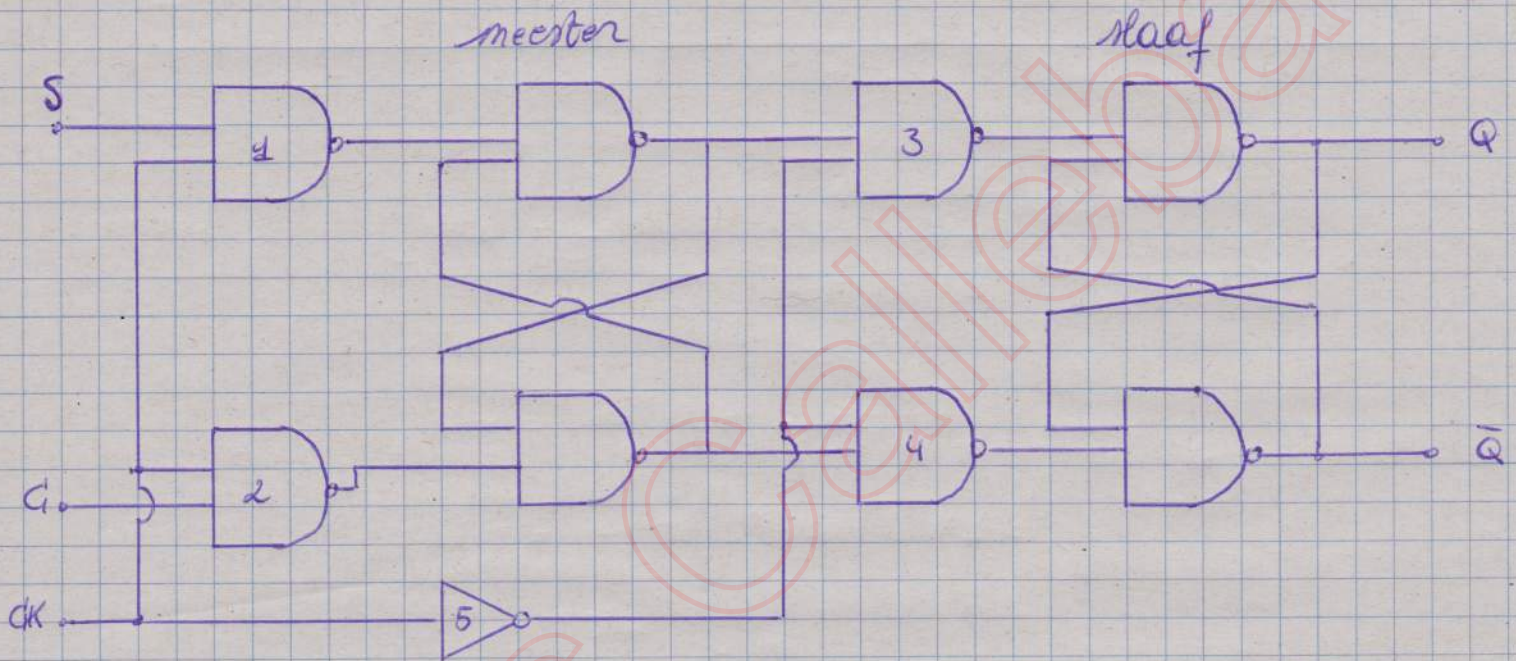
↓ nieuwe info
 ↪ oude toestand even onthouden



• CK laag: 1, 2, 5 → hoog

meester los van ingang
slaaf verbonden met meester.

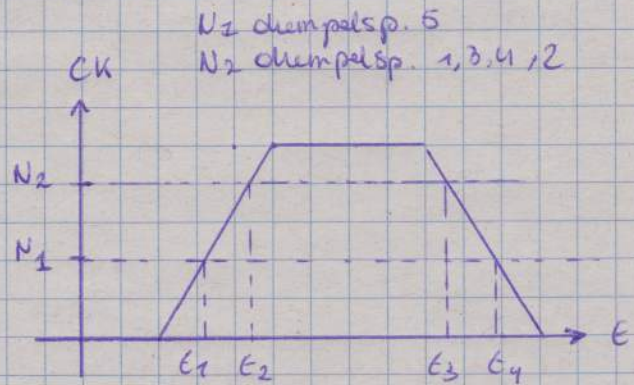• t_1 : 5: '0' voor 3,4
→ slaaf losgekoppeld
vd meester
oude toestanden behouden.



• t_2 : meester verbonden aan S & C
slaaf is altijd losgekoppeld.
meester nieuwe staat Q_{n+1}


• t_3 : '0' voor 1 & 2 → meester losgekoppeld vd ingangen.

na CK puls

• t_4 : slaaf verbonden met meester
→ nieuwe toestand overnemen

S	C1	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	??


Prioritaire-set Flip-Flop

 

roodat


S	C'	Q_{n+1}
1	1	1

Prioritaire-clear Flip-Flop

 

S'	C'	Q_{n+1}
1	1	0

JK-MS Flip-Flop

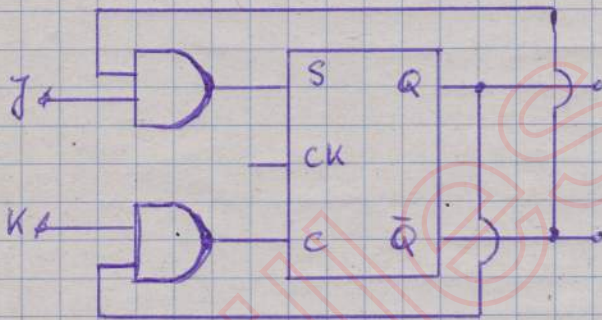

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$ *

* stel


$$\left. \begin{array}{l} Q_n = 1 \rightarrow C = 1 \\ \overline{Q_n} = 0 \rightarrow S = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow Q_{n+1} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} Q_n = 0 \rightarrow C = 0 \\ \overline{Q_n} = 1 \rightarrow S = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow Q_{n+1} = 1$$


$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow Q_{n+1} = 0 \\ \Rightarrow Q_{n+1} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \overline{Q_n}$$

Als $J = K = 1 \rightarrow$ bij elke CK puls \rightarrow uitgang omkappen.

Toggel Flip-Flop

 

Flank getriggerde Flip-Flop

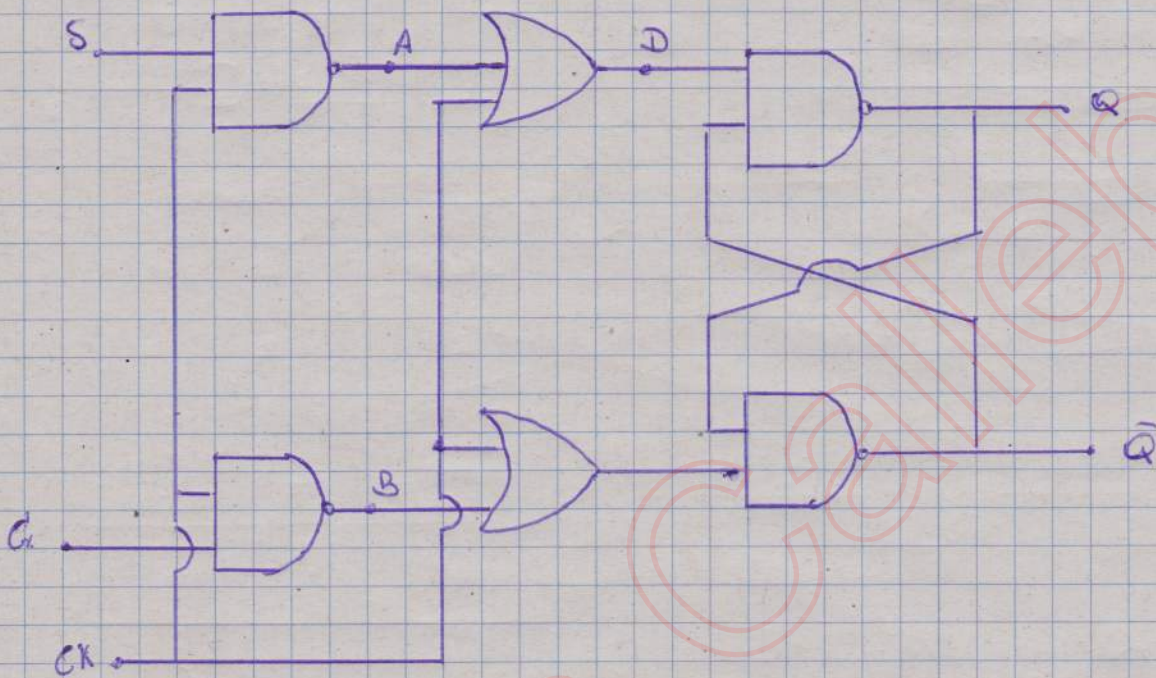


CK transitie \rightarrow ingangen de poorten \downarrow -niveau
 $H \rightarrow L$

\rightarrow door een korte reactie tijd poorten \rightarrow NAND poorten
 waarbij toen CK nog H was.


we stellen $C=0$ & $S=1$

we stellen $t_{or}=0$

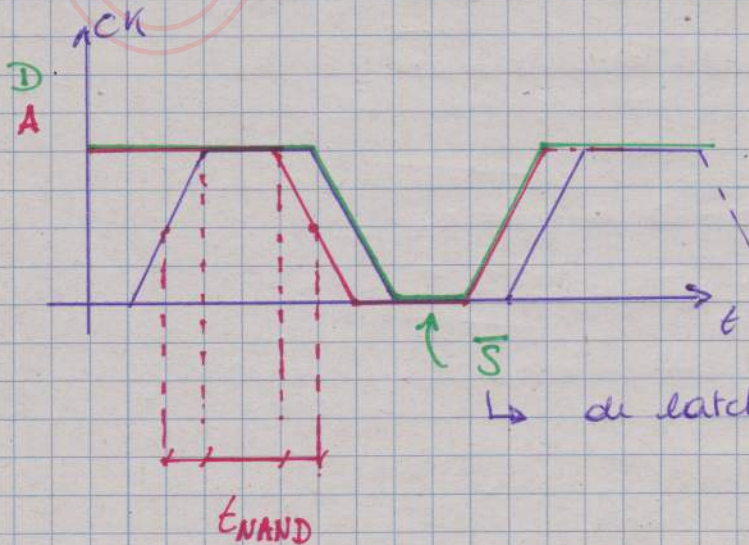


\rightarrow de latch \bar{w} geset (door D)

JK-Flip-Flop

 

$Q(t)$	J	K	$Q(t+T)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

 

transitietabel (= excitatietabel)

$Q(t)$	$Q(t+T)$	J(t)	K(t)
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0




van buiten kennen.


Synchrone sequentiële netwerken

Asynchrone tellers

Asynchrone, volledige, binaire tellers

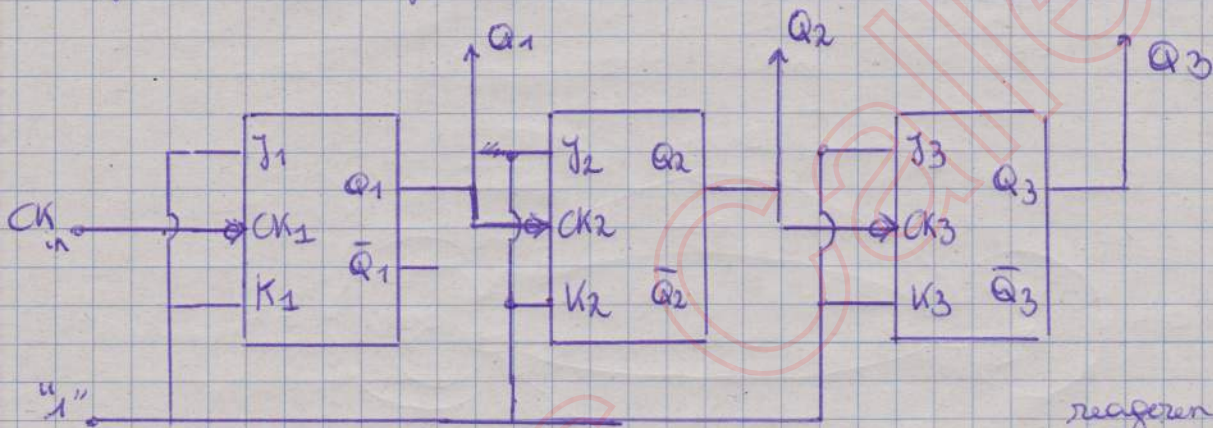

reageren op dalende flank

 

$Q_3 Q_2 Q_1$
 $000 \quad 001 \quad 010 \quad 011$

→ modulo- 2^n teller.

Asynchrone, afgeknotte, binair tellers (fig 5 p7)

BCD

$b_3 b_2 b_1 b_0$

Als b_3 & $b_1 = 1 \rightarrow$ clear via NAND.

probleem: Als één flip-flop sneller \rightarrow '0' (gecleard is) dan verdwijnt de clear-puls
 \rightarrow onzeker of andere flip-flops gecleard zijn.

Parallel laden v.c. teller

lees p7 & 8 (niet zo belangrijk denk ik)

Synchrone tellers

Eenvoudige binaire teller ← eens lezen (niet zo belangrijk denk ik)

Gray-code teller met JK-Flip-Flops

Excitatie tabel voor JK-Flip-Flops

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

CK _i	huidige staat			volgende staat			huidige synchr. ingangen					
	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₃	Q ₂	Q ₁	J ₃	K ₃	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁
0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	0	1	1	0	X	1	X	X	0
2	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
3	0	1	0	1	1	0	1	X	X	0	0	X
4	1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
5	1	1	1	1	0	1	X	0	X	1	X	0
6	1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	1
7	1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X

Karnaugh kaarten opstellen
voor de huidige ingangen.

v.b. K_2 :

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
Q_3				
0	x^{12}	0	1	x^{10}
1	x^{10}	1	0	x^{11}



\approx huidige staat

$$\Rightarrow K_2 = Q_2 \oplus Q_3$$

Möbiusteller

Q_3 Q_2 Q_1	Q_3 Q_2 Q_1	J_3 K_3	J_2 K_2	J_1 K_1
0 0 0	0 0 1	0 X	0 X	1 X
0 0 1	0 1 1	0 X	1 X	X 0
0 1 0	?=1 ?=0 ?=1	X=1 X=0	X=0 X=1	X=1 X=0
0 1 1	1 1 1	1 X	X 0	X 0
1 0 0	0 0 0	X 1	0 X	0 X
1 0 1	?=0 ?=1 ?=0	X X	X X	X X
1 1 0	1 0 0	X 0	X 1	0 X
1 1 1	1 1 0	X 0	X 0	X 1

$\Rightarrow J_3 = Q_2 \quad K_3 = \overline{Q_2}$
 $J_2 = Q_1 \quad K_2 = \overline{Q_1}$
 $J_1 = \overline{Q_3} \quad K_1 = Q_3$

hang-up staat



vullen ??? zodat

